A- Physique

Thème-1- Evolution des systèmes électriques

Chapitre 4 : Le circuit RLC en oscillations forcées en régime sinusoïdal.